

INGENIERÍA DE COMPUTADORES 3

Solución al examen de Junio 2017, Segunda Semana

PREGUNTA 1 (2 puntos)

Tomando como base el siguiente código VHDL, dibuje el cronograma de evolución de las señales y_1 , y_2 , y_3 e y_4 entre los instantes 0 y 400 ns.

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity crono2 is
end entity crono2;

architecture crono2 of crono2 is
    signal y1, y2, y3, y4: std_logic;
begin
    y1 <= '0',
        '1' after 100 ns;
    y2 <= '1',
        '0' after 100 ns,
        '1' after 200 ns,
        '0' after 250 ns;
    y3 <= y2 after 100 ns;
    y4 <= transport y2 after 100 ns;
    Proc1: process
    begin
        y1 <= '0';
        wait for 50 ns;
        y1 <= '0';
    end process;
end architecture crono2;
```

Solución a la Pregunta 1

En la Figura 1.1 se muestra el cronograma de evolución de las señales.


 


Figura 1.1: Cronograma de evolución de las señales.

PREGUNTA 2 (3 puntos)

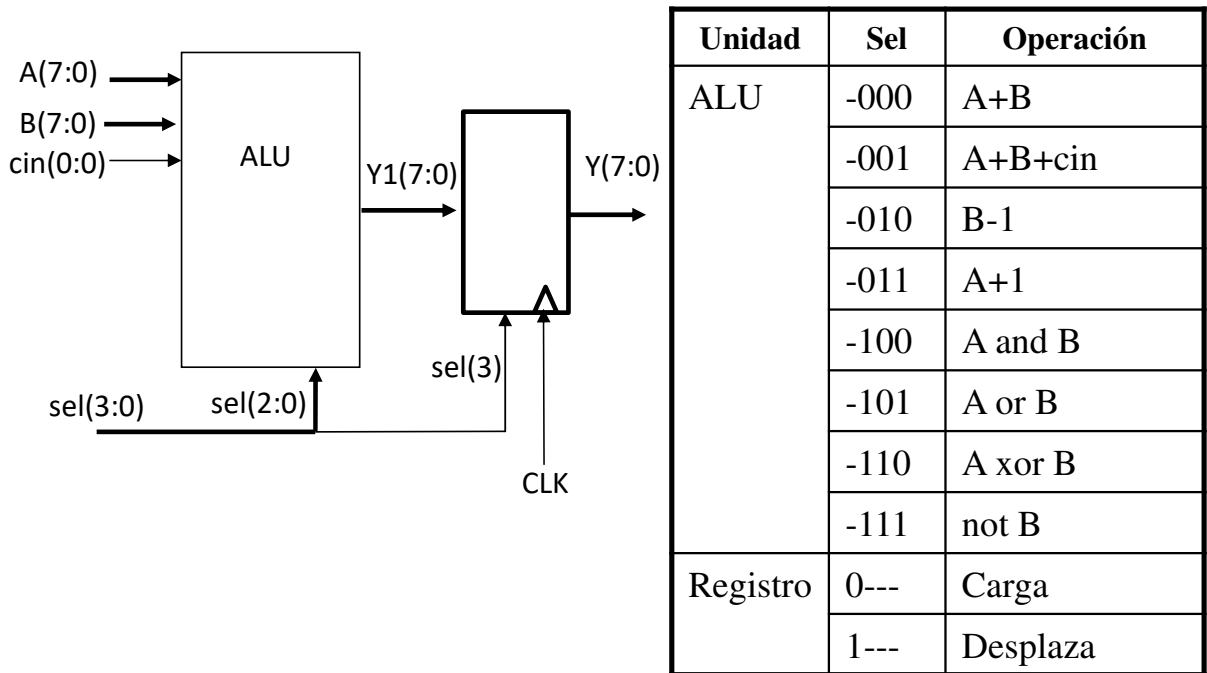A continuación, se muestra el circuito, la tabla de operaciones y la **entity** de una ALU seguida por un registro que opera en el flanco de subida de la señal de reloj.



```
entity ALUReg is
    port( Y      : out std_logic_vector ( 7 downto 0 );
          A, B   : in  std_logic_vector ( 7 downto 0 );
          sel    : in  std_logic_vector ( 3 downto 0 );
          cin    : in  std_logic_vector(0 downto 0);
```

```

        CLK : in std_logic);
end entity ALUReg;

```

La ALU realiza operaciones sobre dos operandos de 8 bits, denominados A y B. La operación que realiza la ALU se especifica con los tres bits menos significativos de la señal `sel`. La salida de la ALU (señal `Y1`) es la entrada de un registro. El registro realiza las dos siguientes operaciones que se especifican con `sel(3)`:

- Cuando la señal `sel(3)` tiene el valor '0' se carga en el registro la señal `Y1` en el flanco de subida de la señal de reloj.
- Cuando la señal `sel(3)` tiene el valor '1' se desplaza el contenido del registro 1 bit a la derecha y se introduce un cero por la izquierda.

Escriba en VHDL la **architecture** que describe el comportamiento del circuito, empleando para ello una sentencia de asignación concurrente de selección (**with-select**) para describir el comportamiento de la ALU y un bloque **process** que describa el comportamiento del registro. Asimismo, en el diseño únicamente pueden emplearse los dos siguientes paquetes de la librería IEEE:

```

IEEE.std_logic_1164
IEEE.numeric_std

```

Solución a la Pregunta 2

El diseño de la ALU seguida del registro se muestra en Código VHDL 1.1.

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
entity ALUReg is
    port( Y      : out std_logic_vector ( 7  downto 0);
          A, B   : in  std_logic_vector ( 7  downto 0);
          sel    : in  std_logic_vector ( 3  downto 0);
          cin    : in  std_logic_vector(0  downto 0);
          CLK    : in  std_logic);
end entity ALUReg;
architecture ALUReg of ALUReg is
    constant WIDTH      : integer := 8;
                                -- Núm. bits de los operandos

    constant SEL_BITS   : integer := 4;
                                -- Núm. bits selección de operación

    signal Y1, Reg: std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);
begin
    --ALU
    with sel(SEL_BITS-2 downto 0) select
        Y1 <=  std_logic_vector(signed(A)+signed(B)) when "000",
               std_logic_vector(signed(A)+signed(B)+signed("000"&cin)) when "001",
               std_logic_vector(signed(B)-1) when "010",
               std_logic_vector(signed(A)+1) when "011",
               (A and B) when "100",
               (A or B) when "101",
               (A xor B) when "110",
               (not B) when others;

    Registro:process (CLK)
    begin
        if rising_edge(CLK ) then
            if (sel(SEL_BITS-1)= '0') then
                Reg <= Y1;
            elsif (sel(SEL_BITS-1) = '1') then
                Reg<='0'&Reg(WIDTH-1 downto 1);
            end if;
        end if;
    end process Registro;
    Y <= Reg;
end architecture ALUReg;
-----

```

Código VHDL 1.1: Diseño que describe el comportamiento de la ALU seguida del registro.

PREGUNTA 3 (2 puntos)

Programa en VHDL un banco de pruebas para el circuito que ha diseñado al contestar a la Pregunta 2. La señal de reloj (CLK) debe tener un periodo de 100 ns e inicialmente valer '0'. El programa de test debe realizar las acciones siguientes:

1. *Dar valores a las señales A, B y cin .*
A ha de valer "00000000". B ha de valer "10000000". cin ha de valer "0".
2. *Realizar la operación A or B y cargar el resultado en el registro.*
3. *Realizar tres operaciones de desplazamiento del registro.*
4. *Realizar la operación A xor B y cargar el resultado en el registro.*

El correcto funcionamiento del circuito debe comprobarse mediante inspección visual. No es necesario que el banco de prueba compruebe que las salidas de la UUT son las esperadas. Dibuje el cronograma de evolución que han de seguir las señales de entrada y salida de la UUT.

Solución a la Pregunta 3

El código VHDL del banco de pruebas se muestra en Código VHDL 1.2.

En la Figura 1.2 se muestra el cronograma de evolución de las señales.

 


Figura 1.2: Cronograma de evolución de las señales correspondientes al banco de prueba.

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity bp_ALUReg is
end entity bp_ALUReg;
architecture bp_ALUReg of bp_ALUReg is
    constant PERIODO : time := 100 ns; -- Reloj
    signal Y : std_logic_vector(7 downto 0); -- Salidas UUT
    signal A, B : std_logic_vector(7 downto 0); -- Entradas UUT
    signal cin: std_logic_vector(0 downto 0);
    signal sel: std_logic_vector(3 downto 0);
    signal CLK : std_logic := '0'; -- Entradas UUT

    component ALUReg is
        port( Y : out std_logic_vector ( 7 downto 0);
              A, B : in std_logic_vector ( 7 downto 0);
              sel : in std_logic_vector ( 3 downto 0);
              cin : in std_logic_vector(0 downto 0);
              CLK : in std_logic);
    end component ALUReg;
begin
    -- Instanciar y conectar UUT
    uut : component ALUReg port map
        (Y, A, B, sel, cin, CLK);

    clk <= not clk after (PERIODO/2);
    A <= "00000000";
    B <= "10000000";
    cin <= "0";

    gen_vec_test : process is
        variable error_count : integer := 0; -- Núm. errores
    begin
        report "Comienza la simulación";
        -- Vectores de test y comprobación del resultado
        sel <= "0101"; -- Operación A or B y carga del resultado en el registro
        wait for PERIODO; -- 1
        sel <= "1101"; -- Operacion desplazamiento
        wait for 3*PERIODO; -- 2
        sel <= "0110"; -- Operación Ax or B y carga del resultado en el registro
        wait for PERIODO;
        wait; -- Final del bloque process
    end process gen_vec_test;
end architecture bp_ALUReg;

```

Código VHDL 1.2: Diseño del banco de pruebas de la ALU.

PREGUNTA 4 (3 puntos)

Diseñe un circuito secuencial síncrono capaz de detectar cuando le llega la secuencia de bits “0101” por su entrada serie de un bit. El circuito no detecta secuencias solapadas. Por ejemplo, en la secuencia “01010111” se detectaría una única vez la secuencia “0101”. La **entity** del circuito se muestra a continuación.

```
entity detector is
  port( Y      : out std_logic;
        state : out std_logic_vector(2 downto 0);
        X      : in  std_logic;
        reset  : in  std_logic;
        clk    : in  std_logic);
end entity detector;
```

El circuito tiene una señal de reloj (*clk*), un entrada serie de un bit (*X*), una señal de reset asíncrona activa en ‘1’ (*reset*), una señal que indica el estado en que se encuentra el circuito (*state*) y una señal de salida de un bit (*Y*).

La señal *Y* se pone a ‘1’ cuando se detecta la secuencia “0101” sin solapamientos.

La señal *reset* pone el circuito en su estado inicial. Todos los cambios tienen lugar en el flanco de subida de la señal de reloj.

Escriba en VHDL la **architecture** que describe el comportamiento del circuito en términos de una máquina de Moore. Dibuje el diagrama de estados correspondiente al circuito que ha diseñado indicando la valor de la señal de salida *Y* en cada estado.

Solución a la Pregunta 4

En la Figura 1.3 se muestra el diagrama de estados correspondiente al circuito detector. El código VHDL correspondiente al circuito detector se muestra en Código VHDL 1.3–1.4.

 


Figura 1.3: Diagrama de estados correspondiente al circuito detector.

 ---Detector de la secuencia "0101" no solapada

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity detector is
    port( Y      : out std_logic;
          state : out std_logic_vector(2 downto 0);
          X      : in std_logic;
          reset  : in std_logic;
          clk    : in std_logic);
end entity detector;

architecture detector of detector is
    signal internal_state: std_logic_vector(2 downto 0);
begin
    state <= internal_state;

    --Cálculo salida
    salida: process (internal_state) is
    begin
        if (internal_state = "100") then
            Y <= '1';
        else
            Y <= '0';
        end if;
    end process salida;
    
```

Código VHDL 1.3: Diseño del circuito detector.

```

--Cálculo del próximo estado
proximo_estado: process (clk, reset)
begin
  if (reset = '1') then --reset asíncrono
    internal_state <= "000";
  elsif (rising_edge(clk)) then
    case internal_state is
      when "000" => -- Estado actual: S0
        if X = '0' then
          internal_state <= "001";
        end if;
      when "001" => -- Estado actual: S1
        if X = '1' then
          internal_state <= "010";
        end if;
      when "010" => -- Estado actual: S2
        if X = '1' then
          internal_state <= "000";
        else
          internal_state <= "011";
        end if;
      when "011" => -- Estado actual: S3
        if X = '1' then
          internal_state <= "100";
        else
          internal_state <= "001";
        end if;
      when "100" => -- Estado actual: S4
        if X = '1' then
          internal_state <= "000";
        else
          internal_state <= "001";
        end if;
      when others=> -- Por completitud
        internal_state <= "000";
    end case;
  end if;
end process proximo_estado;

end architecture detector;
-----

```

Código VHDL 1.4: Continuación del diseño del circuito detector.