

# INGENIERÍA DE COMPUTADORES 3

## Solución al examen de Septiembre 2023

### PREGUNTA 1 (2 puntos)


- 1.a)** (1 punto) Dibuje el diagrama conceptual correspondiente al fragmento de código *Fragmento 1*.
- 1.b)** (1 punto) Dibuje el diagrama conceptual correspondiente al fragmento de código *Fragmento 2*.

```
---- Fragmento 1-----  
signal a, b, r : unsigned (7 downto 0);  
signal x, y    : unsigned (3 downto 0);  
...  
r <=  a+b when x+y>1 else  
      a-b when x>y and y>0 else  
      b;
```

```
---- Fragmento 2-----  
signal s: std_logic_vector (1 downto 0);  
signal a, b, x : std_logic;  
...  
with s select  
  x <= (a or b) when "00"|"01",  
      (a nand b) when "10",  
      '0' when others;
```

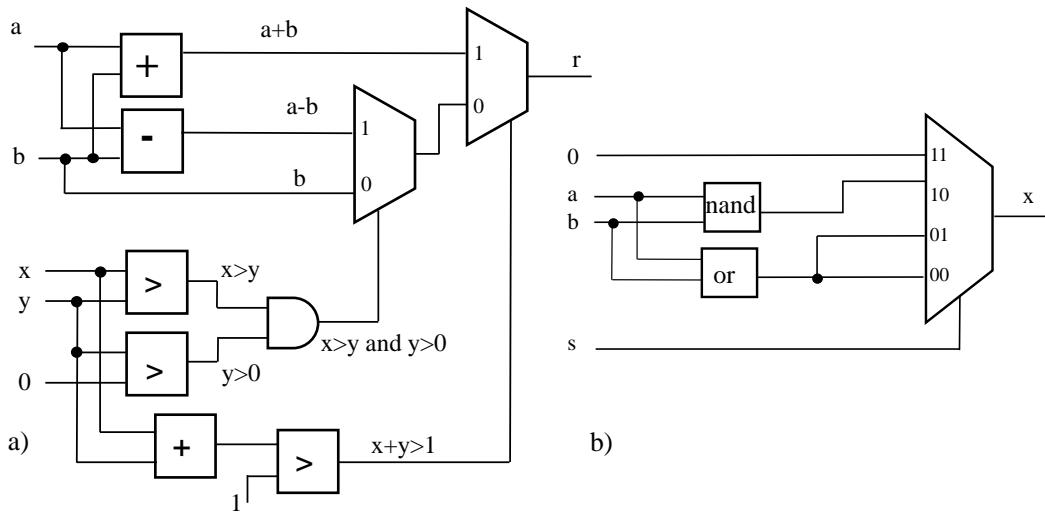**Solución a la Pregunta 1**

Los diagramas conceptuales correspondientes a Fragmento 1 y a Fragmento 2 se muestran en las Fig. 1a y 1b, respectivamente.



**PREGUNTA 2** (3 puntos)

Escriba en VHDL, de las formas que se detallan a continuación, la **architecture** que describe el comportamiento de un circuito combinacional codificador de 4 a 2 con prioridad. A continuación, se muestran la **entity** del circuito y su tabla de la verdad.

```
entity codificadorPrioridad4a2 is
  port (  codigo      : out std_logic_vector(1 downto 0);
         activo      : out std_logic;
         x           : in  std_logic_vector(3 downto 0) );
end entity codificadorPrioridad4a2;
```

| x       | codigo | activo |
|---------|--------|--------|
| 1 ---   | 11     | 1      |
| 0 1 --  | 10     | 1      |
| 0 0 1 - | 01     | 1      |
| 0 0 0 1 | 00     | 1      |
| 0 0 0 0 | 00     | 0      |

En el código VHDL de la **architecture**, emplee para evaluar la señal `codigo`:

- 2.a)** (0.75 puntos) Una asignación concurrente condicional (**when - else**).
- 2.b)** (0.75 puntos) Una asignación concurrente de selección (**with - select**).
- 2.c)** (0.75 puntos) Una sentencia **if**.
- 2.d)** (0.75 puntos) Una sentencia **case**.

**Solución a la Pregunta 2**

El Código VHDL 1.1–1.4 son las soluciones de los Apartados 2.a–2.d, respectivamente.

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.all;
3
4 entity codificadorPrioridad4a2 is
5     port ( codigo    : out std_logic_vector(1 downto 0);
6           activo    : out std_logic;
7           x          : in  std_logic_vector(3 downto 0) );
8 end entity codificadorPrioridad4a2;
9
10 architecture codPrior4a2 of codificadorPrioridad4a2 is
11 begin
12     codigo <= "11" when ( x(3) = '1' ) else
13                "10" when ( x(2) = '1' ) else
14                "01" when ( x(1) = '1' ) else
15                "00";
16     activo <= x(3) or x(2) or x(1) or x(0);
17 end architecture codPrior4a2;

```

Código VHDL 1.1: Circuito descrito empleando una sentencia **when - else**.

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.all;
3
4 entity codificadorPrioridad4a2 is
5     port ( codigo    : out std_logic_vector(1 downto 0);
6           activo    : out std_logic;
7           x          : in  std_logic_vector(3 downto 0) );
8 end entity codificadorPrioridad4a2;
9
10 architecture codPrior4a2_selec of codificadorPrioridad4a2 is
11 begin
12     with x select
13         codigo <= "11" when "1000" | "1001" | "1010" | "1011" |
14                          "1100" | "1101" | "1110" | "1111",
15         "10" when "0100" | "0101" | "0110" | "0111",
16         "01" when "0010" | "0011",
17         "00" when others;
18     activo <= x(3) or x(2) or x(1) or x(0);
19 end architecture codPrior4a2_selec;

```

Código VHDL 1.2: Circuito descrito empleando una sentencia **with - select**.

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.all;
3
4 entity codificadorPrioridad4a2 is
5     port ( codigo    : out std_logic_vector(1 downto 0);
6           activo    : out std_logic;
7           x          : in  std_logic_vector(3 downto 0) );
8 end entity codificadorPrioridad4a2;
9
10 architecture codPrior4a2_procIf of codificadorPrioridad4a2 is
11 begin
12     process ( x )
13     begin
14         if ( x(3) = '1' ) then
15             codigo <= "11";
16         elsif ( x(2) = '1' ) then
17             codigo <= "10";
18         elsif ( x(1) = '1' ) then
19             codigo <= "01";
20         else
21             codigo <= "00";
22         end if;
23         activo <= x(3) or x(2) or x(1) or x(0);
24     end process;
25 end architecture codPrior4a2_procIf;
```

Código VHDL 1.3: Circuito descrito empleando una sentencia if.

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.all;
3
4 entity codificadorPrioridad4a2 is
5     port ( codigo    : out std_logic_vector(1 downto 0);
6           activo    : out std_logic;
7           x          : in  std_logic_vector(3 downto 0) );
8 end entity codificadorPrioridad4a2;
9
10 architecture codPrior4a2_procCase of codificadorPrioridad4a2 is
11 begin
12     process ( x )
13     begin
14         case x is
15             when "1000" | "1001" | "1010" | "1011" |
16                  "1100" | "1101" | "1110" | "1111" =>
17                 codigo <= "11";
18             when "0100" | "0101" | "0110" | "0111" =>
19                 codigo <= "10";
20             when "0010" | "0011" =>
21                 codigo <= "01";
22             when others =>
23                 codigo <= "00";
24         end case;
25         activo <= x(3) or x(2) or x(1) or x(0);
26     end process;
27 end architecture codPrior4a2_procCase;

```

Código VHDL 1.4: Circuito descrito empleando una sentencia case.

**PREGUNTA 3** (3 puntos)

Escriba en VHDL la **architecture** de un circuito secuencial síncrono que opera en el flanco de subida de la señal de reloj. Se supone que la señal de reloj de entrada tiene un periodo de 0.01 s. Este circuito tiene dos señales de entrada de 1 bit: la señal de reloj `clk` y la señal de reset asíncrona activa a nivel 0 `rst`. El circuito tiene una señal de salida de dos bits llamada `salida` cuyo valor es el resultado de la cuenta descrita a continuación.

El circuito realiza la cuenta cíclica de "00"-"01"-"10"-"11". Se ha de diseñar el circuito como una máquina de estado de tipo Moore, de modo que cada estado corresponda a un valor diferente de la señal de salida del circuito, permaneciendo 1 s en cada estado. La señal de reset pasa al circuito al estado cuya señal de salida tiene el valor "00".

La **entity** del circuito se muestra a continuación.

```
entity contador is
  port ( salida   : out std_logic_vector(1 downto 0);
        clk, rst : in  std_logic);
end entity contador;
```

Para el diseño del circuito emplee únicamente las siguientes librerías:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.numeric_std.ALL;
```

**Solución a la Pregunta 3**

El código VHDL del circuito contador se muestra en Código VHDL 1.5.

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3 use IEEE.numeric_std.ALL;
4 architecture contador of contador is
5     signal state : unsigned(1 downto 0);
6 begin
7     process(clk,rst)
8         variable temp1: integer range 0 to 100;
9     begin
10        if (rst='0') then
11            temp1:= 0;
12            state<= "00";
13        elsif (rising_edge(clk)) then
14            temp1 := temp1+1;
15            if (temp1=100) then
16                temp1:=0;
17                state <= state+1;
18            end if;
19        end if;
20    end process;
21    salida <= std_logic_vector(state);
22 end contador;

```

Código VHDL 1.5: Circuito contador.

**PREGUNTA 4** (2 puntos)

Programa el banco de pruebas del circuito secuencial que ha diseñado en la Pregunta 3. El banco de pruebas debe generar una señal de reloj de un periodo de 0.01 s, que ha de ser entrada del circuito secuencial. El programa de test debe realizar las siguientes comprobaciones, mostrando en cada comprobación un mensaje de error sólo si la salida no tiene el valor esperado.

- Resetear el circuito. Comprobar que tras el reseteo la señal de salida toma el valor "00".
- Esperar un segundo y después comprobar que la salida tiene el valor "01".
- Esperar un segundo y después comprobar que la salida tiene el valor "10".
- Esperar un segundo y después comprobar que la salida tiene el valor "11".
- Esperar un segundo y después comprobar que la salida vuelve a tomar el valor "00".
- Mostrar un mensaje con el número total de errores.



## Solución a la Pregunta 4

El Código VHDL 1.6 es el diseño del banco de pruebas solución de la Pregunta 4.

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.all;
3 entity bp_contador is
4 end entity bp_contador;
5 architecture bp_contador of bp_contador is
6     constant PERIODO : time := 0.01 sec; -- Reloj
7     signal salida : std_logic_vector (1 downto 0);
8     signal clk : std_logic := '0'; -- Entradas UUT
9     signal reset : std_logic;
10
11     component contador is
12         port(salida : out std_logic_vector(1 downto 0);
13             clk, rst : in std_logic);
14     end component contador;
15     -- Procedimiento para comprobar las salidas
16     procedure comprueba_salidas
17         ( esperado_z : std_logic_vector(1 downto 0);
18           actual_z : std_logic_vector(1 downto 0);
19           error_count : inout integer) is
20     begin
21         if ( esperado_z /= actual_z ) then
22             report "ERROR: Salida esperada (" &
23                 std_logic'image(esperado_z(1)) &
24                 std_logic'image(esperado_z(0)) &
25                 "), salida actual (" &
26                 std_logic'image(actual_z(1)) &
27                 std_logic'image(actual_z(0)) &
28                 "), instante: " &
29                 time'image(now);
30             error_count := error_count + 1;
31         end if;
32     end procedure comprueba_salidas;
33 begin
34     -- Instanciar y conectar UUT
35     uut : component contador port map
36         (salida, clk, reset);
37
38     clk <= not clk after (PERIODO/2);
39     gen_vec_test : process is
40         variable error_count : integer := 0; -- Núm. errores
41     begin
42         report "Comienza la simulación";
43         -- Vectores de test y comprobación del resultado
44         reset <= '1';
45         wait for PERIODO/4;
46         reset <= '0';
47         wait for PERIODO;

```

```

48     comprueba_salidas("00", salida, error_count);
49     -- report time'image(now);
50     reset<='1';
51     wait for 100*PERIODO;    -- 1
52     comprueba_salidas("01", salida, error_count);
53     wait for 100*PERIODO; -- Accion tras pulsar P
54     comprueba_salidas("10", salida, error_count);
55     wait for 100*PERIODO; -- Accion tras pulsar P
56     comprueba_salidas("11", salida, error_count);
57     wait for 100*PERIODO; -- Accion tras pulsar P
58     comprueba_salidas("00", salida, error_count);
59     -- Informe final
60     if (error_count = 0) then
61         report "Simulación finalizada sin errores";
62     else
63         report "ERROR: Hay " &
64             integer'image(error_count) &
65             " errores.";
66     end if;
67     wait;
68 end process gen_vec_test;
69 end architecture bp_contador;

```

Código VHDL 1.6: Banco de pruebas del circuito contador.