

INGENIERÍA DE COMPUTADORES III

Solución al Ejercicio de Autocomprobación 6


PREGUNTA 1 (2 puntos)

Tomando como base el siguiente código VHDL, dibuje el cronograma de evolución de las señales x, z1, z2 y z3 entre los instantes 0 y 60 ns.

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity crono2 is
end entity crono2;
architecture crono2 of crono2 is
    signal z1: std_logic;
    signal z2: std_logic;
    signal z3: std_logic;
    signal x:  std_logic;
begin
    process is
        variable var1: std_logic;
    begin
        for i in 1 to 4 loop
            var1 := x;
            z1 <= var1;
            z2 <= z1;
            wait for 10 ns;
        end loop;
    end process;
    z3 <= x after 10 ns;
    x <= '0',          '1' after 5 ns,
        '0' after 15 ns, '1' after 20 ns,
        '0' after 30 ns, '1' after 35 ns, '0' after 40 ns;
end architecture crono2;
```

Solución a la Pregunta 1

 A continuación se muestra el cronograma de evolución de las señales x , $z1$, $z2$ y $z3$ entre los instantes 0 y 60 ns.



El bloque **process** se ejecuta indefinidamente, ya que no existe ninguna sentencia **wait** que pare su ejecución. Por tanto, el bucle que existe en el interior de este bloque se ejecuta continuamente.

La sentencia **wait for 10 ns** provoca que al final de cada iteración del bucle el bloque **process** se suspenda 10 ns.

Las asignaciones a variables se producen instantáneamente, sin ningún retardo. Por tanto, las dos asignaciones $var1 := x$ y $z1 \leq var1$ son equivalentes a $z1 \leq x$. La señal $z1$ toma así en los instantes $0 \text{ ns} + \delta$, $10 \text{ ns} + \delta$, $20 \text{ ns} + \delta$, $30 \text{ ns} + \delta$, $40 \text{ ns} + \delta$ y $50 \text{ ns} + \delta$ el mismo valor que tiene la señal x en los instantes 0 ns , 10 ns , 20 ns , 30 ns , 40 ns y 50 ns respectivamente.

La señal $z2$ cambia de valor en los instantes $0 \text{ ns} + \delta$, $10 \text{ ns} + \delta$, $20 \text{ ns} + \delta$, $30 \text{ ns} + \delta$, ... Y el valor que se le asigna es el resultado de evaluar la expresión a la derecha de dicha asignación en los instantes 0 ns , 10 ns , 20 ns , 30 ns , ... Por ello, la señal $z2$ toma en el instante $10 \text{ ns} + \delta$ el valor que tenía la señal $z1$ en el instante 10 ns , que coincide con el valor que tenía la señal $z1$ en el instante 0 ns . En el instante $20 \text{ ns} + \delta$ toma el valor que tenía la señal $z1$ en el instante 20 ns , que coincide con el valor de la señal $z1$ en el instante $10 \text{ ns} + \delta$. En consecuencia, la señal $z2$ es igual a la señal $z1$ pero retardada 10 ns.

La señal $z3$ tiene un retardo inercial de 10 ns respecto la señal x . Por ello, tiene la misma variación que la señal x eliminando los pulsos cuya duración es inferior a 10 ns y retardándola 10 ns.

PREGUNTA 2 (3.5 puntos)

Escriba en VHDL la **architecture** que describe:

- 2.a)** (0.5 puntos) El comportamiento de un multiplexor con un entrada de selección (*sel*), dos entradas de 8 bits (*x1*, *x2*) y una salida de 8 bits (*y*). Emplee para ello un bloque **process** con una sentencia **case**. La **entity** del circuito es la siguiente:

```
entity mux is port(
  y      : out std_logic_vector(7 downto 0);
  x1, x2 : in  std_logic_vector(7 downto 0);
  sel    : in  std_logic);
end entity mux;
```

- 2.b)** (1 punto) El comportamiento de una unidad aritmética con dos entradas A y B. El tamaño de los dos operandos de entrada, A y B, es de 8 bits. La operación que realiza es especificada por la señal de entrada *sel*. Emplee en la programación del circuito una sentencia concurrente condicional (**when-else**). A continuación, se muestra la **entity** y la tabla de operaciones correspondiente al circuito.

```
entity uarithm is port(
  y      : out std_logic_vector(7 downto 0);
  A, B   : in  std_logic_vector(7 downto 0);
  sel    : in  std_logic_vector(1 downto 0));
end entity uarithm;
```


sel	Operación
00	A
01	$A + B$
10	$A - B$
11	$-A$

- 2.c) (1 punto) El comportamiento de una unidad lógica con dos entradas A y B. El tamaño de los dos operandos de entrada, A y B, es de 8 bits. La operación que realiza es especificada por la señal de entrada `sel`. Emplee en la programación del circuito un bloque **process** con una sentencia **if**. A continuación, se muestra la **entity** y la tabla de operaciones correspondiente al circuito.

```
entity ulogic is port(
    y      :   out std_logic_vector(7 downto 0);
    A, B   :   in  std_logic_vector(7 downto 0);
    sel    :   in  std_logic_vector(1 downto 0));
end entity ulogic;
```

<code>sel</code>	Operación
00	A or B
01	A nand B
10	A nor B
11	A xor B

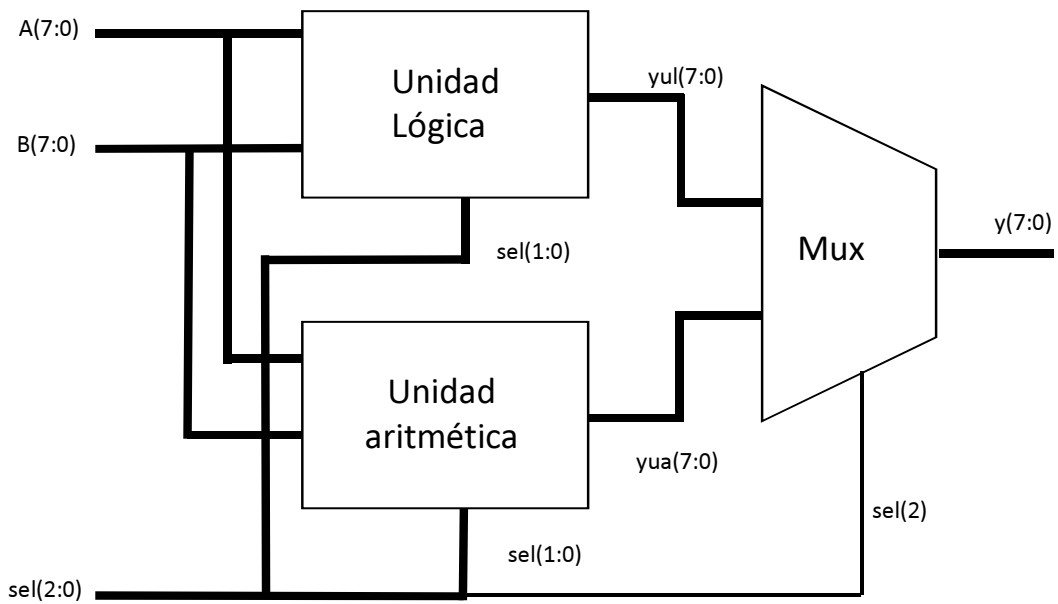- 2.d) (1 punto) La estructura de una unidad aritmético lógica (ALU). La **architecture** debe describir la estructura del circuito combinacional mostrado en la figura, instanciando y conectando adecuadamente los circuitos cuyo diseño ha realizado al contestar los tres apartados anteriores. Los dos bits menos significativos de la señal `sel` seleccionan la operación a realizar por la unidad lógica y por la unidad aritmética. El bit más significativo de la señal `sel` selecciona si la salida de la ALU es la salida de la unidad aritmética o la salida de la unidad lógica.



La **entity** del circuito es:

```
entity alu is port(
  y      :  out std_logic_vector(7 downto 0);
  A, B   :  in  std_logic_vector(7 downto 0);
  sel    :  in  std_logic_vector(2 downto 0));
end entity alu;
```

Solución a la Pregunta 2

El código VHDL de la **architecture** del multiplexor, la unidad aritmética, la unidad lógica y la unidad aritmético lógica se muestran en Código VHDL 1.1–1.4.

```

-----
-- Multiplexor 2 a 1
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity mux is port(
    y : out std_logic_vector(7 downto 0);
    x1,x2 : in std_logic_vector(7 downto 0);
    sel : in std_logic);
end entity mux;

architecture mux of mux is
begin
    process(x1,x2,sel) is
    begin
        case sel is
            when ('0') =>
                y <= x1;
            when others =>
                y <= x2;
        end case;
    end process;
end architecture mux;
-----

```

Código VHDL 1.1: Diseño del multiplexor 2 a 1.

```

-----
-- Unidad aritmética
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity uaritm is port(
    y      : out std_logic_vector(7 downto 0);
    A,B    : in  std_logic_vector(7 downto 0);
    sel    : in  std_logic_vector(1  downto 0));
end entity uaritm;

architecture uaritm of uaritm is
begin
    y <=  A when (sel="00")
        else std_logic_vector(signed(A)+signed(B)) when (sel="01")
        else std_logic_vector(signed(A)-signed(B)) when (sel="10")
        else std_logic_vector(-signed(A)
                               );
end architecture uaritm;
-----

```

Código VHDL 1.2: Diseño de la unidad aritmética.

```
-----  
-- Unidad lógica  
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;  
  
entity ulogic is port(  
    Y      : out std_logic_vector(7 downto 0);  
    A,B    : in  std_logic_vector(7 downto 0);  
    sel    : in  std_logic_vector(1 downto 0));  
end entity ulogic;  
  
architecture ulogic of ulogic is  
begin  
    process(A,B, sel) is  
        begin  
            if (sel = "00") then  
                Y <= A or B;  
            elsif (sel = "01") then  
                Y <= A nand B;  
            elsif (sel = "10") then  
                Y <= A nor B;  
            elsif (sel = "11") then  
                Y <= A xor B;  
            end if;  
        end process;  
end architecture ulogic;  
-----
```

Código VHDL 1.3: Diseño de la unidad lógica.

```

-----
-- Unidad aritmetico logica
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity alu is port(
    y      : out std_logic_vector(7 downto 0);
    A,B    : in  std_logic_vector(7 downto 0);
    sel    : in  std_logic_vector(2 downto 0));
end entity alu;

architecture alu of alu is
    signal yul,yua: std_logic_vector(7 downto 0);

    component mux is
        port(y : out std_logic_vector(7 downto 0);
             x1,x2 : in std_logic_vector(7 downto 0);
             sel : in std_logic);
    end component mux;

    component uarithm is
        port( y      : out std_logic_vector(7 downto 0);
             A,B    : in  std_logic_vector(7 downto 0);
             sel    : in std_logic_vector(1 downto 0));
    end component uarithm;

    component ulogic is
        port( y      : out std_logic_vector(7 downto 0);
             A,B    : in  std_logic_vector(7 downto 0);
             sel    : in std_logic_vector(1 downto 0));
    end component ulogic;

begin
    -- Instanciación y conexión de los componentes
    ulogic_1 : component ulogic port map
        (y => yul,A => A,B => B,sel => sel(1 downto 0) );
    uarithm_1 : component uarithm port map
        (y => yua,A => A,B => B,sel => sel(1 downto 0) );
    mux_1 : component mux port map
        (y => y,x1 => yua,x2 => yul,sel => sel(2) );
end architecture alu;
-----

```

Código VHDL 1.4: Diseño de la unidad aritmético lógica.

PREGUNTA 3 (2.5 puntos)

Diseñe usando VHDL un registro de desplazamiento de 4 bits conversor serie a paralelo. El circuito tiene las entradas siguientes: señal de reloj (Clock), señal de control de desplazamiento hacia la derecha (Shift), señal de reset asíncrono activo a nivel alto (Reset) y señal de entrada serie de datos (Serial_in). El circuito tiene una señal de 4 bits de salida paralelo de datos (Q). La **entity** del circuito es:

```
entity registro is port(  
    Q : out std_logic_vector(3 downto 0);  
    Clock, Shift, Serial_in, Reset : in std_logic);  
end entity registro
```

Mientras Reset vale '0' y Shift vale '1', en cada flanco de subida de la señal de reloj se desplaza el contenido del registro un bit a la derecha, cargándose en el bit más significativo del registro el valor de Serial_in.

El diseño del registro en VHDL debe realizarse describiendo el comportamiento del circuito, empleando para ello un único bloque **process**.

Solución a la Pregunta 3

El código VHDL que describe el comportamiento del circuito se muestra en Código VHDL 1.5.

```

-----
-- Registro serie-a-paralelo
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity registro is port(
  Q : out std_logic_vector(3 downto 0);
  Clock, Shift, Serial_in, Reset : in std_logic);
end entity registro;

architecture registro of registro is
  signal content: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
  process(Clock, Reset)
  begin
    process(Clock, Reset)
    begin
      if (Reset = '1') then
        content <= "0000";
      elsif(rising_edge(Clock)) then
        if (Shift = '1') then
          content <= Serial_in & content(3 downto 1);-- desplazamiento de-
recha
--y rellena a la izqda con bits
--entrada Serial_in
        end if;
      end if;
    end process;
    Q <= content;
  end architecture registro;
-----

```

Código VHDL 1.5: Registro de desplazamiento de 4 bits conversor serie a paralelo.

PREGUNTA 4 (2 puntos)

Programa en VHDL un banco de pruebas para el registro que ha diseñado al contestar a la Pregunta 3. El programa de test debe primero resetear el registro y a continuación cargar en el registro, a través de la entrada serie y por este orden, los cuatro bits siguientes: '0', '1', '1', '1'. Si los valores de la señal de salida de la UUT no coinciden con lo esperado, el programa de test debe mostrar el correspondiente mensaje.

Solución a la Pregunta 4

El banco de pruebas del registro diseñado en la Pregunta 3 se muestra en Código VHDL 1.6 y en Código VHDL 1.7.

```

-----
-- Banco de pruebas del registro
-- conversor serie a paralelo
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity bp_registro is
end entity bp_registro;

architecture bp_registro of bp_registro is
    constant PERIODO : time := 100 ns; -- Reloj
    signal Q : std_logic_vector(3 downto 0); -- Salidas UUT
    signal Clock : std_logic := '0'; -- Entradas UUT
    signal Shift, Serial_in, Reset : std_logic;

    component registro is
        port ( Q : out std_logic_vector(3 downto 0);
              Clock, Shift, Serial_in, Reset : in std_logic);
    end component registro;

    -- Procedimiento para comprobar las salidas
    procedure comprueba_salidas
        (esperado_q : std_logic_vector(3 downto 0);
         actual_q : std_logic_vector(3 downto 0);
         error_count : inout integer) is
    begin
        -- Comprueba q
        if (esperado_q /= actual_q) then
            report "ERROR: Estado esperado (" &
                std_logic'image(esperado_q(3)) &
                std_logic'image(esperado_q(2)) &
                std_logic'image(esperado_q(1)) &
                std_logic'image(esperado_q(0)) &
                "), estado actual (" &
                std_logic'image(actual_q(3)) &
                std_logic'image(actual_q(2)) &
                std_logic'image(actual_q(1)) &
                std_logic'image(actual_q(0)) &
                "), instante: " &
                time'image(now);
            error_count := error_count + 1;
        end if;
    end procedure comprueba_salidas;

begin
    -- Instanciar y conectar UUT
    uut : component registro port map
        (Q, Clock, Shift, Serial_in, Reset);
    reset <= '0', '1' after (PERIODO/4),
            '0' after (PERIODO+PERIODO/4);

    Clock <= not Clock after (PERIODO/2);
    gen_vec_test : process is
        variable error_count : integer := 0; -- Núm. errores

```

Código VHDL 1.6: Diseño del banco de pruebas del registro de desplazamiento de 4 bits conversor serie a paralelo.

```

begin
  report "Comienza la simulación";
  -- Vectores de test y comprobación del resultado
  Shift <= '0'; Serial_in <= '0';
  wait for PERIODO; -- 1
  comprueba_salidas("0000",q,error_count);
  Shift <= '1'; Serial_in <= '0';
  wait for PERIODO; -- 2
  comprueba_salidas("0000",q,error_count);
  Shift <= '1'; Serial_in <= '1';
  wait for PERIODO; -- 3
  comprueba_salidas("1000",q,error_count);
  Shift <= '1'; Serial_in <= '1';
  wait for PERIODO; -- 4
  comprueba_salidas("1100",q,error_count);
  Shift <= '1'; Serial_in <= '1';
  wait for PERIODO; -- 5
  comprueba_salidas("1110",q,error_count);
  Shift <= '0';
  -- Informe final
  if (error_count = 0) then
    report "Simulación finalizada sin errores";
  else
    report "ERROR: Hay " &
           integer'image(error_count) &
           " errores.";
  end if;
  wait; -- Final del bloque process
end process gen_vec_test;
end architecture bp_registro;
-----

```

Código VHDL 1.7: Continuación del diseño del banco de pruebas del registro de desplazamiento de 4 bits conversor serie a paralelo.