

INGENIERÍA DE COMPUTADORES III

Solución al Ejercicio de Autocomprobación 8

PREGUNTA 1 (3 puntos)

Escriba en VHDL, de las formas que se detallan a continuación, la **architecture** que describe el comportamiento de un circuito combinacional codificador de 4 a 2 con prioridad. A continuación, se muestran la **entity** del circuito y su tabla de la verdad.

```
entity codificadorPrioridad4a2 is
  port (  codigo      : out std_logic_vector(1 downto 0);
         activo      : out std_logic;
         x           : in  std_logic_vector(3 downto 0) );
end entity codificadorPrioridad4a2;
```

x	codigo	activo
1---	11	1
01--	10	1
001-	01	1
0001	00	1
0000	00	0

En el código VHDL de la **architecture**, emplee para evaluar la señal `codigo`:

- 1.a) (0.75 puntos) Una asignación concurrente condicional (**when - else**).
- 1.b) (0.75 puntos) Una asignación concurrente de selección (**with - select**).
- 1.c) (0.75 puntos) Una sentencia **if**.
- 1.d) (0.75 puntos) Una sentencia **case**.

Solución a la Pregunta 1

La solución a los Apartados 1.a – 1.d se muestra en Código VHDL 1.1–1.4.

```
-----
architecture codPrior4a2 of codificadorPrioridad4a2 is
begin
  codigo <= "11" when ( x(3) = '1' ) else
           "10" when ( x(2) = '1' ) else
           "01" when ( x(1) = '1' ) else
           "00";
  activo <= x(3) or x(2) or x(1) or x(0);
end architecture codPrior4a2;
-----
```

Código VHDL 1.1: Respuesta al Apartado 1.a: diseño de un codificador 4:2 con prioridad, empleando una asignación concurrente condicional (**when - else**) para evaluar la señal *codigo*.

```
-----
architecture codPrior4a2_selec of codificadorPrioridad4a2 is
begin
  with x select
    codigo <= "11" when "1000" | "1001" | "1010" | "1011" |
                   "1100" | "1101" | "1110" | "1111",
           "10" when "0100" | "0101" | "0110" | "0111",
           "01" when "0010" | "0011",
           "00" when others;
  activo <= x(3) or x(2) or x(1) or x(0);
end architecture codPrior4a2_selec;
-----
```

Código VHDL 1.2: Respuesta al Apartado 1.b: diseño de un codificador 4:2 con prioridad, empleando una asignación concurrente de selección (**with - select**) para evaluar la señal *codigo*.

```

-----
architecture codPrior4a2_procIf of codificadorPrioridad4a2 is
begin
  process ( x )
  begin
    if ( x(3) = '1' ) then
      codigo <= "11";
    elsif ( x(2) = '1' ) then
      codigo <= "10";
    elsif ( x(1) = '1' ) then
      codigo <= "01";
    else
      codigo <= "00";
    end if;
    activo <= x(3) or x(2) or x(1) or x(0);
  end process;
end architecture codPrior4a2_procIf;
-----

```

Código VHDL 1.3: Respuesta al Apartado 1.c: diseño de un codificador 4:2 con prioridad, empleando una sentencia *if* para evaluar la señal *codigo*.

```

-----
architecture codPrior4a2_procCase of codificadorPrioridad4a2 is
begin
  process ( x )
  begin
    case x is
      when "1000" | "1001" | "1010" | "1011" |
           "1100" | "1101" | "1110" | "1111" =>
        codigo <= "11";
      when "0100" | "0101" | "0110" | "0111" =>
        codigo <= "10";
      when "0010" | "0011" =>
        codigo <= "01";
      when others =>
        codigo <= "00";
    end case;
    activo <= x(3) or x(2) or x(1) or x(0);
  end process;
end architecture codPrior4a2_procCase;
-----

```

Código VHDL 1.4: Respuesta al Apartado 1.d: diseño de un codificador 4:2 con prioridad, empleando una sentencia *case* para evaluar la señal *codigo*.

PREGUNTA 2 (2 puntos)

Diseñe en VHDL, usando una asignación concurrente condicional (**when-else**), la **architecture** de un circuito combinacional desplazador de 4 bits de entrada, que realice las operaciones indicadas en la tabla siguiente.

op	Operación
0 0	Desplaza a la izquierda rellenando con '0'
0 1	Desplaza a la derecha rellenando con '0'
1 0	Rota a la izquierda
1 1	Rota a la derecha

A continuación se muestra la **entity** del circuito desplazador de 4 bits:

```
entity desplazador is
  port ( salida      : out std_logic_vector(3 downto 0);
        op          : in  std_logic_vector(1 downto 0);
        entrada     : in  std_logic_vector(3 downto 0) );
end entity desplazador;
```

Solución a la Pregunta 2

```
-----
architecture desplazador of desplazador is
begin


  salida <=  entrada(2 downto 0) & '0'
             when (op = "00")
             else '0' & entrada(3 downto 1)
             when (op = "01")
             else entrada(2 downto 0) & entrada(3)
             when (op = "10")
             else entrada(0) & entrada(3 downto 1);

end architecture desplazador;
-----
```

Código VHDL 1.5: Diseño del circuito combinacional desplazador de 4 bits de entrada.

PREGUNTA 3 (3 puntos)

 Diseñe en VHDL la **architecture** que describe el comportamiento de un circuito contador en anillo de 4 bits, con señal de reset asíncrona. En la figura se muestran los puertos del circuito. Debajo de la figura está la declaración de la **entity** del circuito.



```
entity ring_counter is
  port( q          : out std_logic_vector(3 downto 0);
        clk, reset : in  std_logic );
end entity ring_counter;
```

El circuito se comporta de la forma siguiente. Cuando la señal de reset se pone a 1, la salida del contador se pone al valor 0001. Mientras la señal de reset está a 0, el contador funciona de manera síncrona, rotando circularmente hacia la derecha el patrón de bits: 0001, 1000, 0100, 0010, 0001, 1000, 0100, y así sucesivamente. La operación de desplazamiento se produce en el flanco de subida de la señal de reloj.

Solución a la Pregunta 3

```

-----
-- Contador en anillo con inicialización asíncrona
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity ring_counter is
  port ( q          : out std_logic_vector(3 downto 0);
        clk, reset : in  std_logic );
end entity ring_counter;

architecture ringCounterReset of ring_counter is
  signal r_reg  :std_logic_vector(3 downto 0);
  signal r_next :std_logic_vector(3 downto 0);
begin
  -- Registro
  process (clk, reset)
  begin
    if (reset='1') then
      r_reg <= "0001";
    elsif (rising_edge(clk)) then
      r_reg <= r_next;
    end if;
  end process;
  -- Lógica cálculo siguiente estado
  r_next <= r_reg(0) & r_reg(3 downto 1);
  -- Lógica de salida
  q <= r_reg;
end architecture ringCounterReset;

```

Código VHDL 1.6: Diseño del circuito contador en anillo de 4 bits, con señal de reset asíncrona.

PREGUNTA 4 (2 puntos)

Programe en VHDL un banco de pruebas para el contador en anillo de 4 bits que ha diseñado al contestar a la Pregunta 3. El banco de pruebas debe comprobar que los valores obtenidos de la UUT coinciden con los esperados, mostrando el correspondiente mensaje en caso de que no coincidan.

Solución a la Pregunta 4

Véase el Código VHDL 1.7. En la Figura 1.1 se muestra el resultado de la simulación del banco de pruebas.

 


Figura 1.1: Resultado de la simulación del banco de pruebas.

```

-----
-- Banco de pruebas del contador en anillo
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity bp_ring_counter is
end entity bp_ring_counter;

architecture bp_ring_counter of bp_ring_counter is
  constant PERIODO : time := 200 ns;
  signal   q_esperado : std_logic_vector(3 downto 0);
  signal   q           : std_logic_vector(3 downto 0); -- Salida   UUT
  signal   clk         : std_logic := '0';           -- Entradas UUT
  signal   reset       : std_logic;

  component ring_counter is
    port ( q           : out std_logic_vector(3 downto 0);
          clk, reset : in  std_logic );
  end component ring_counter;

begin
  -- Instanciar y conectar UUT
  uut : component ring_counter port map (q=>q,clk=>clk,reset=>reset);

  clk <= not clk after (PERIODO/2);

  gen_vect_test : process is
    variable numTest : integer := 0;
  begin
    report "Comienza el test";
    reset <= '1'; -- Reset
    q_esperado <= "0001";
    wait until rising_edge(clk);
    wait for (PERIODO/2);
    numTest := numTest + 1;
    assert(q=q_esperado)
      report "Error vector " & integer'image(numTest);

    reset <= '0'; -- Activa cuenta síncrona

    for i in 3 downto 0 loop
      q_esperado <= (i=>'1', others =>'0');
      wait until rising_edge(clk);
      wait for (PERIODO/2);
      numTest := numTest + 1;
      assert(q = q_esperado )
        report "Error vector " & integer'image(numTest);
    end loop;

    report "Finaliza el test";
    wait;
  end process gen_vect_test;
end architecture bp_ring_counter;

```

Código VHDL 1.7: Banco de pruebas del circuito contador en anillo de 4 bits.