

En relación al biestable JK, es cierto que:

Este biestable tiene dos entradas de datos síncronas J y K y una entrada de reloj  $\Rightarrow$  6